



例：设计计数型8位累加器的控制器。




1) 逻辑划分



控制器、寄存器、加法器。

- 2个八位寄存器：A（加数），B（加数、和）；
- 1个一位寄存器：C（进位）
- 八位加法器：
- 一个控制器。

2) 数据通路

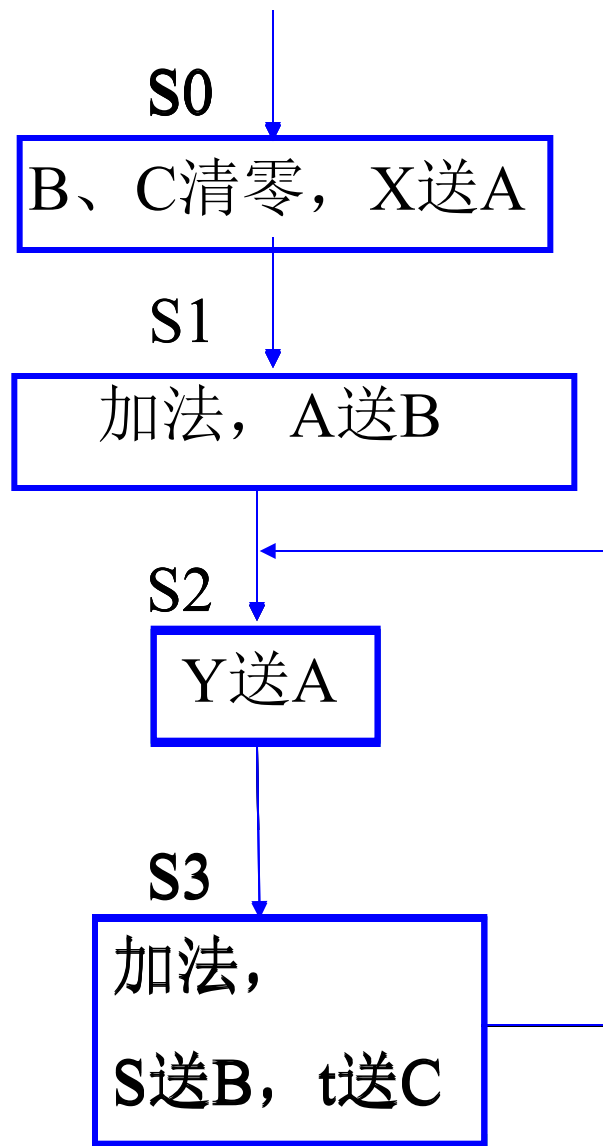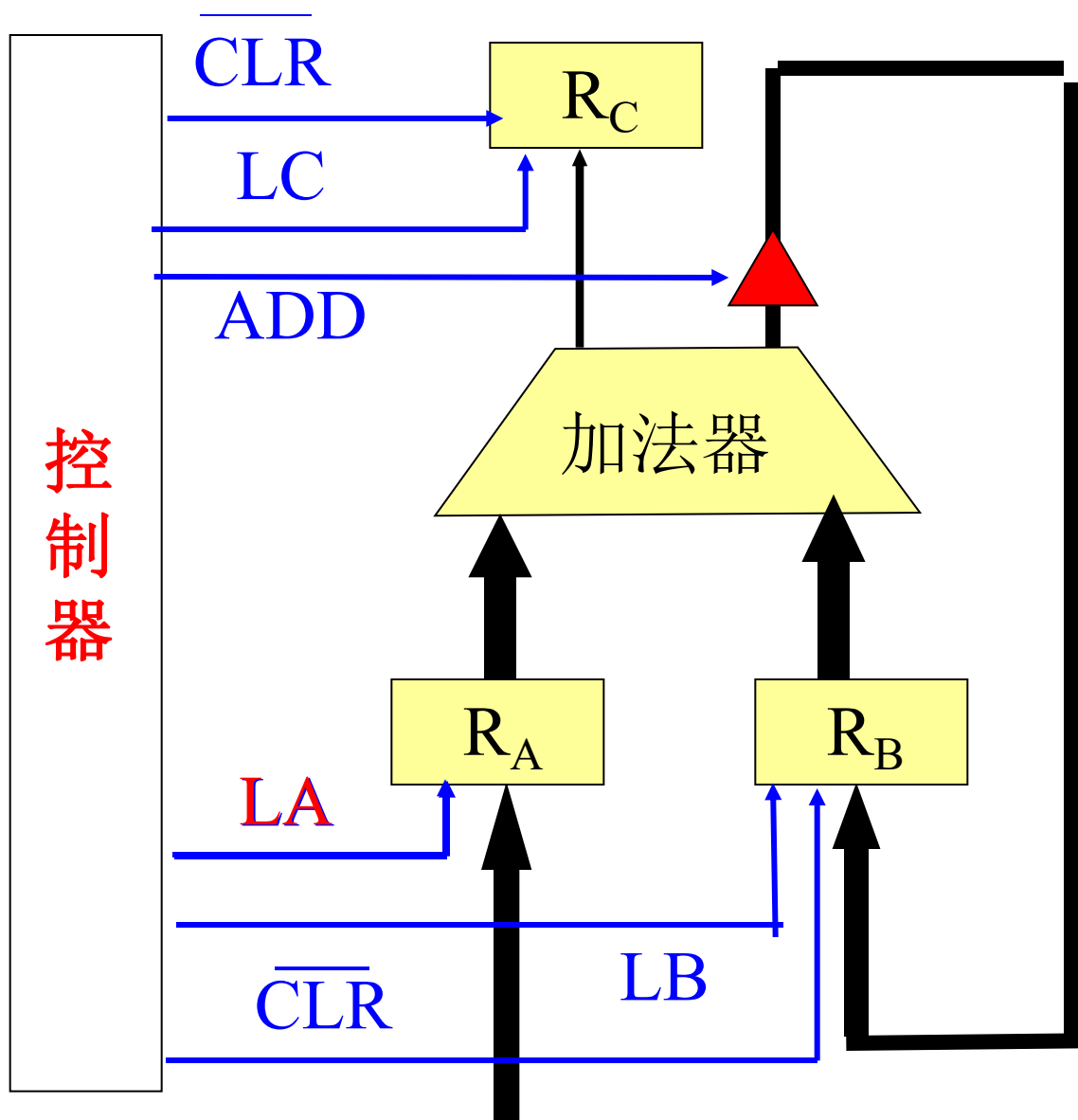

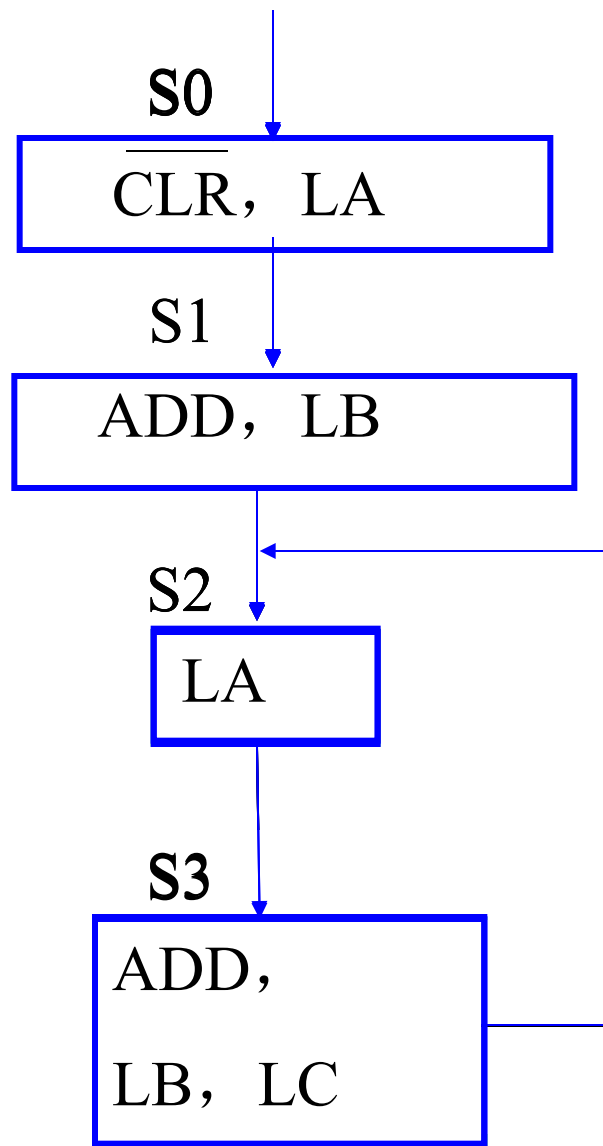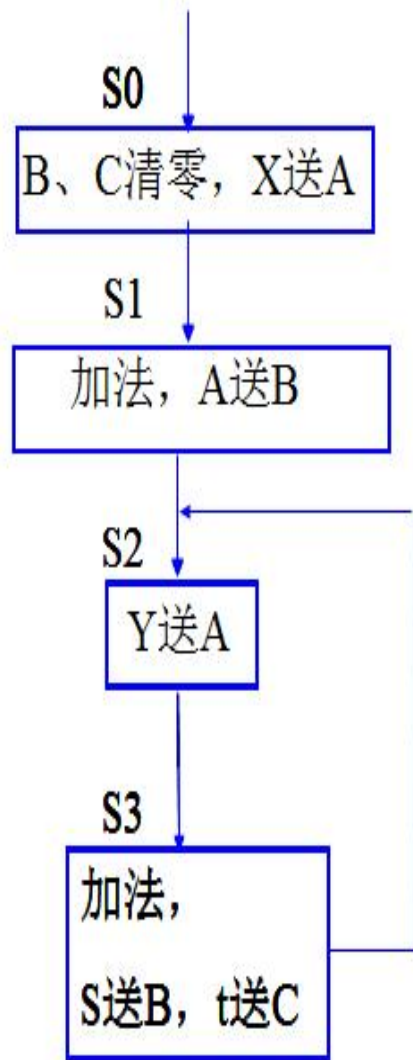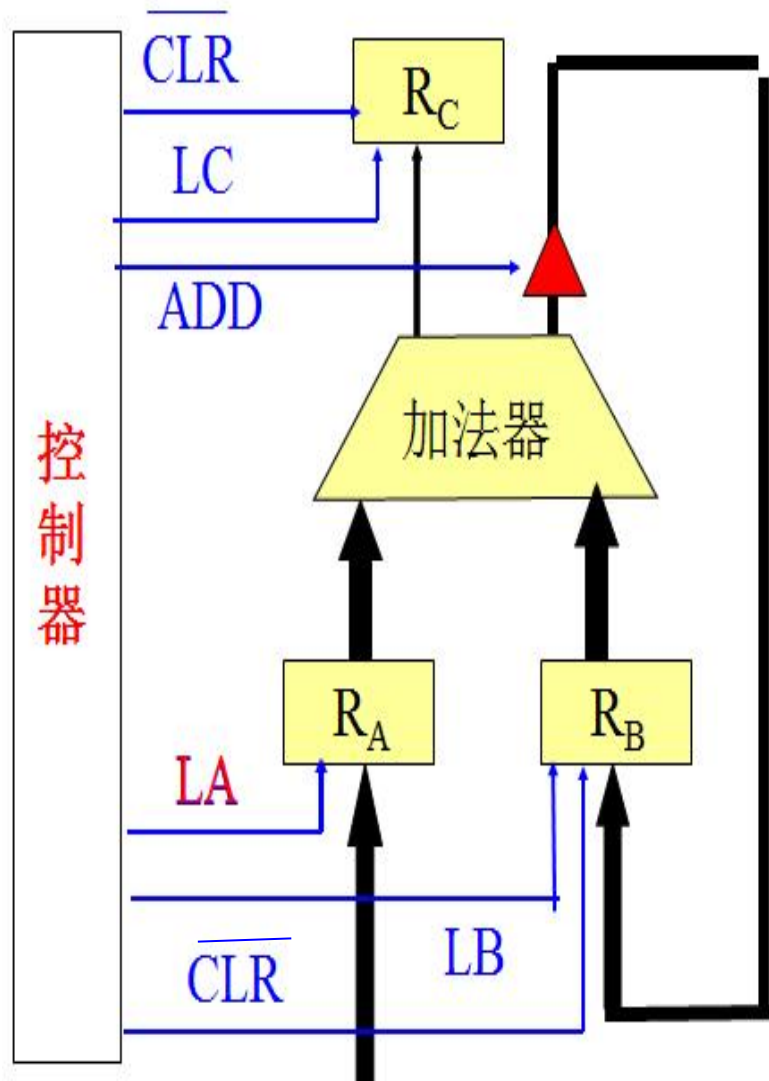

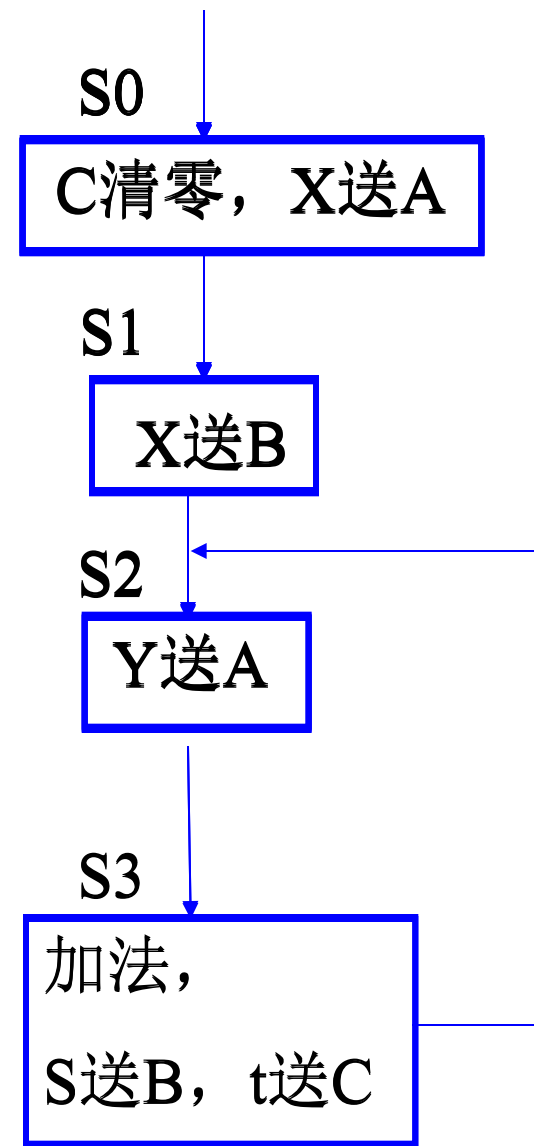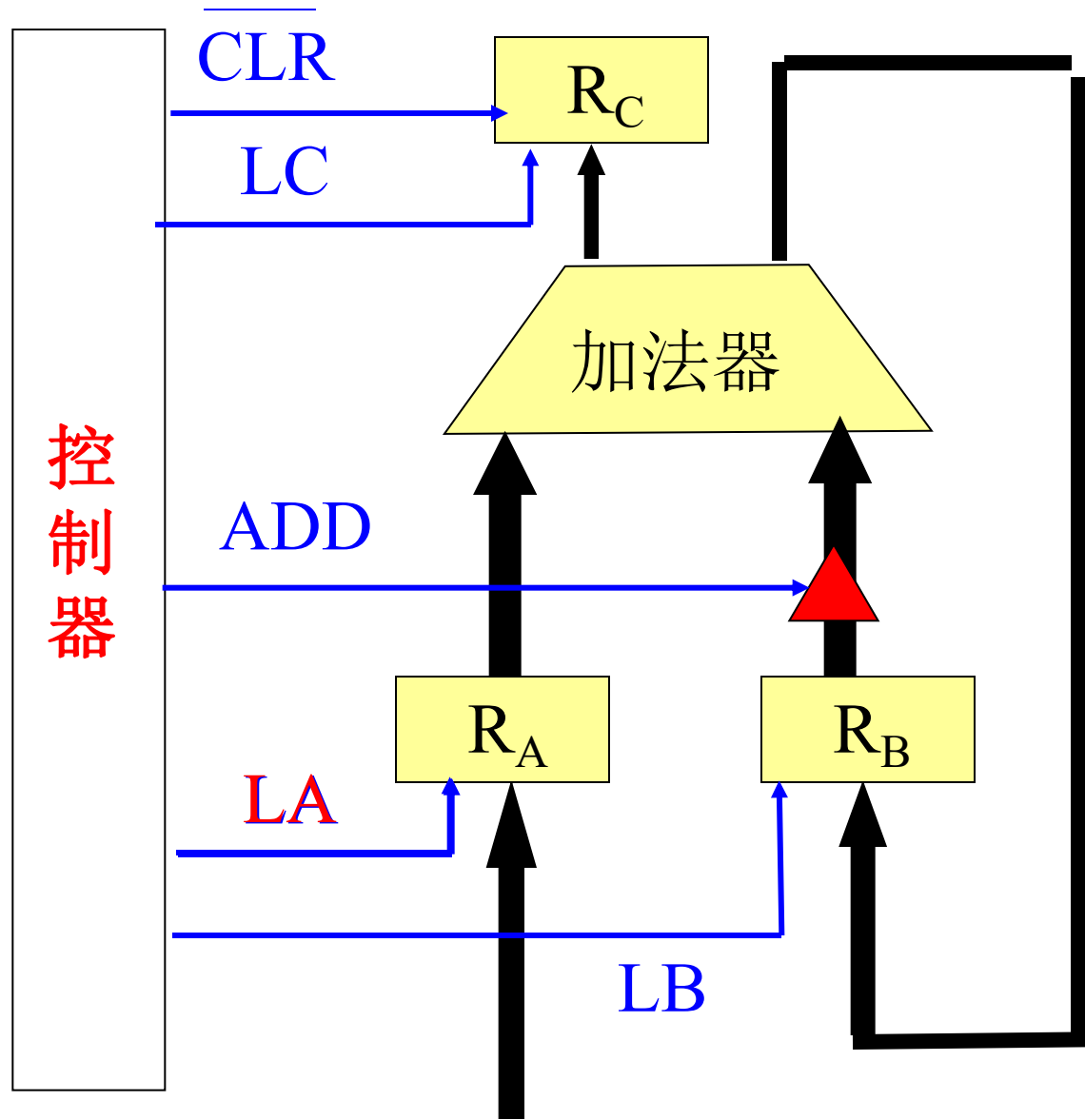

3) 控制器的ASM图




S_0 : 打入命令 LA (脉冲), 清零 CLR (电位);

S_1 : 打入命令 LB (脉冲);

S_2 : 打入命令 LA (脉冲);

S_3 : 加法命令 ADD (电位),

打入命令 LB (脉冲), LC (脉冲)

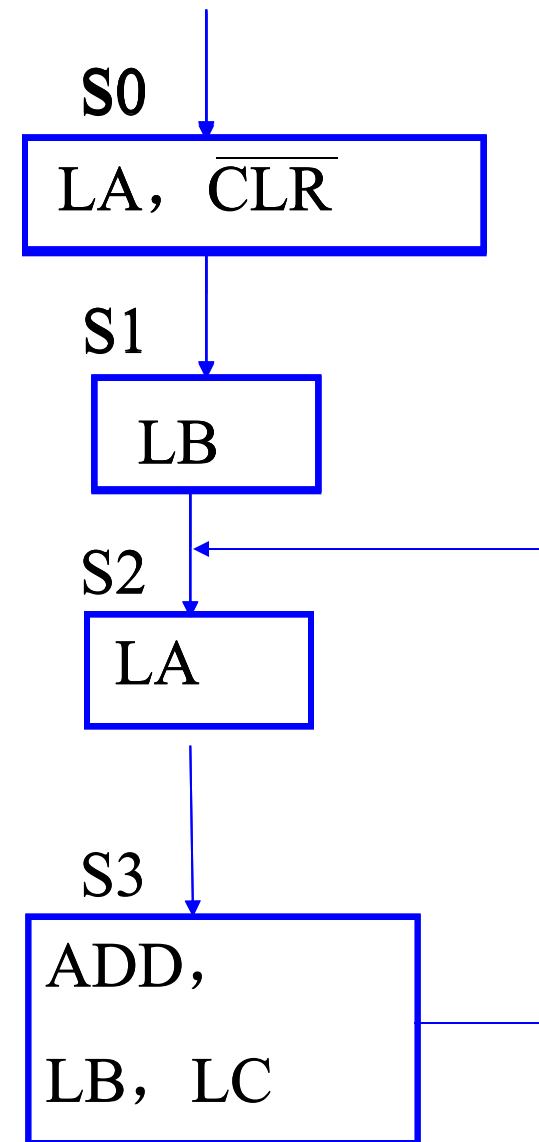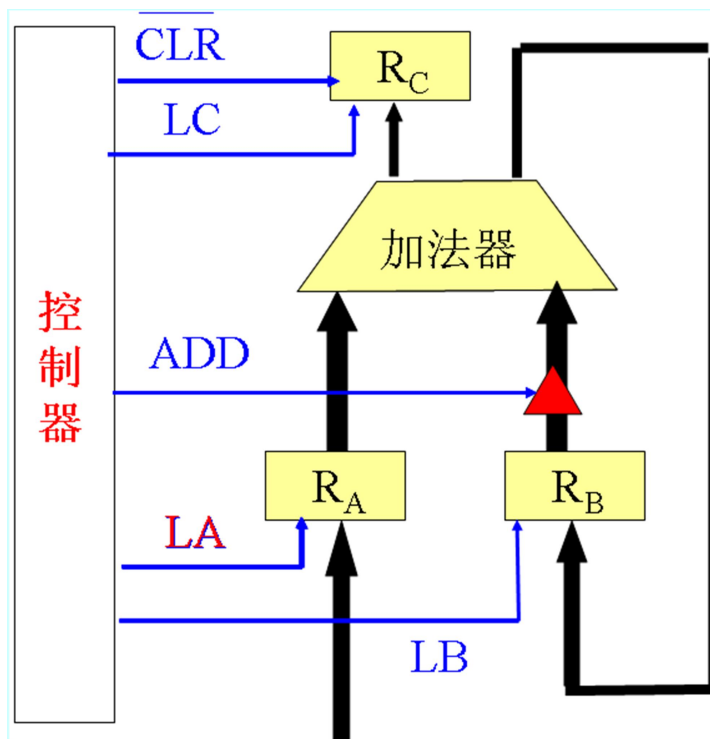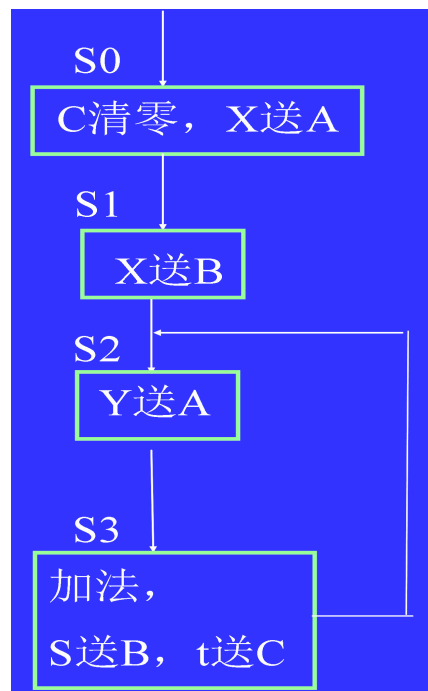

4) 设计控制器

- 给ASM图的状态框编码(Q_2Q_1)
- 由ASM图得控制信号表达式:


$$LA = (\overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} + Q_2^n Q_1^n) T_2 = (Q_1^n \oplus \overline{Q_2^n}) T_2$$

$$\begin{aligned} LB &= (\overline{Q_2^n} Q_1^n + Q_2^n \overline{Q_1^n}) T_2 \\ &= (Q_1^n \oplus Q_2^n) T_2 \end{aligned}$$

$$LC = Q_2^n \overline{Q_1^n} T_2$$

$$\overline{CLR} = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \quad CLR = Q_2^n + Q_1^n$$

$$ADD = Q_2^n \overline{Q_1^n}$$

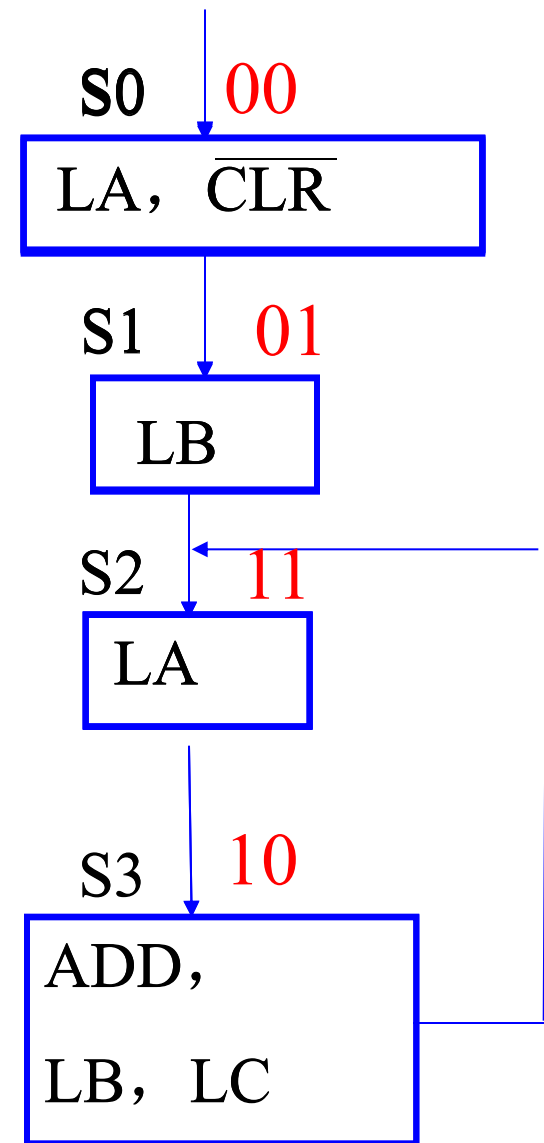

- 控制器的状态转移表:

Q_2^n Q_1^n	Q_2^{n+1} Q_1^{n+1}	转移条件
0 0	0 1	
0 1	1 1	
1 1	1 0	
1 0	1 1	


- 触发器驱动方程:







$$Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n} Q_1^n + Q_2^n \overline{Q_1^n} + Q_2^n Q_1^n = Q_2^n + Q_1^n$$

$$J_2 = Q_1^n ; K_2 = 0$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} + \overline{Q_2^n} Q_1^n + Q_2^n \overline{Q_1^n} = \overline{Q_2^n} + \overline{Q_1^n}$$

$$J_2 = 1 ; K_2 = Q_2^n$$

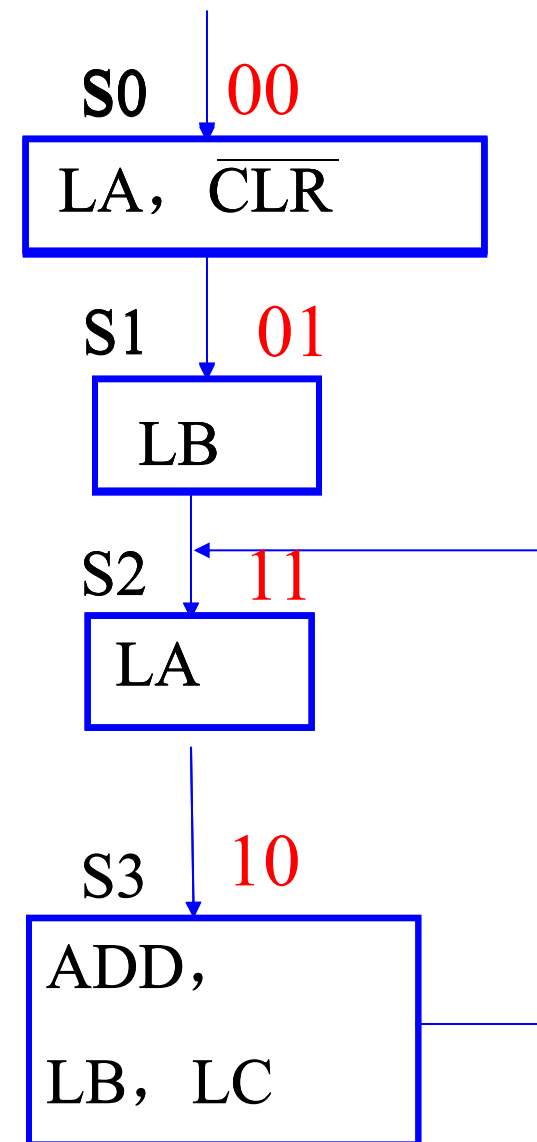

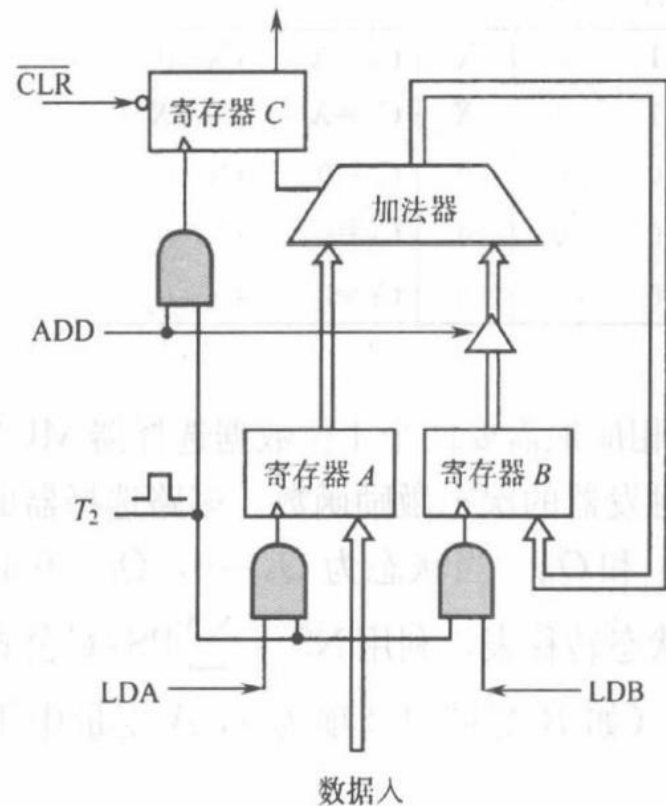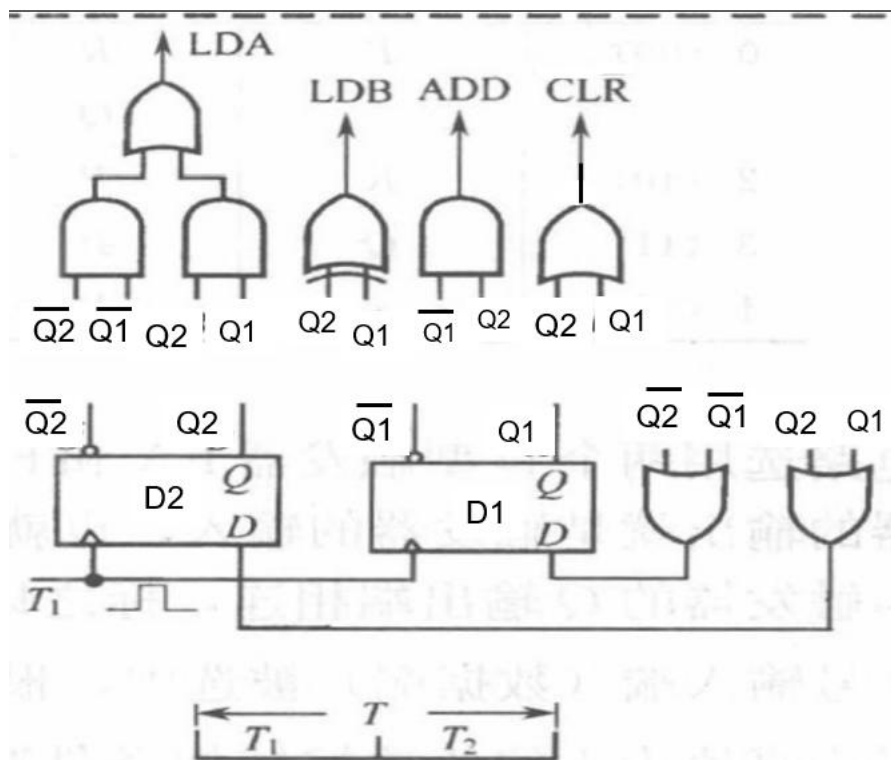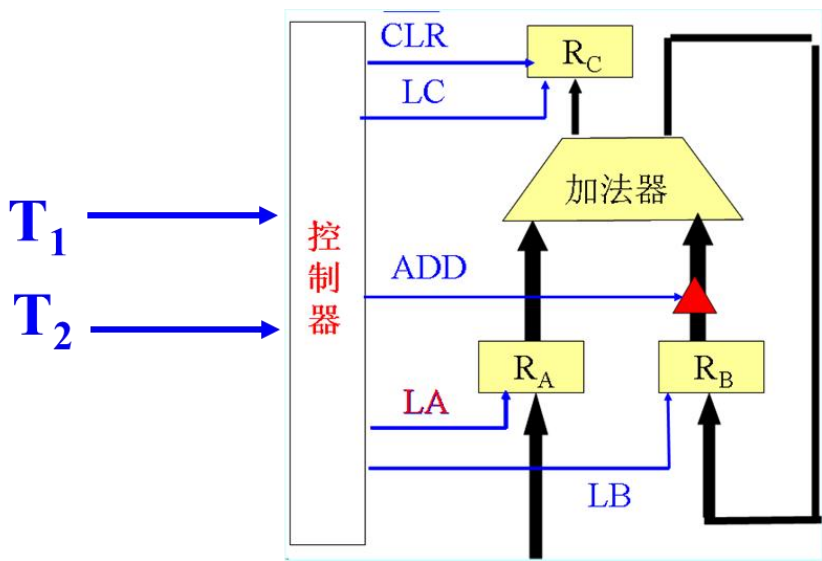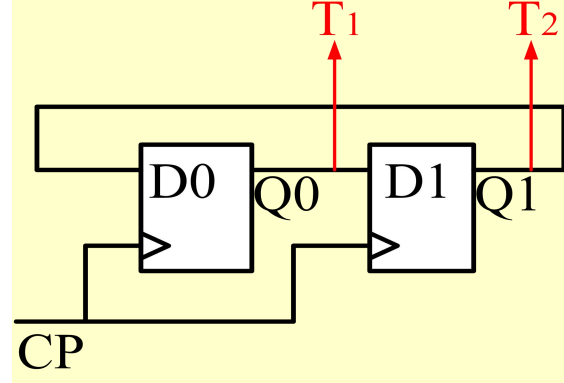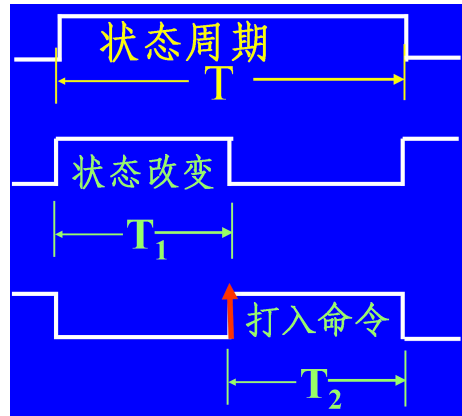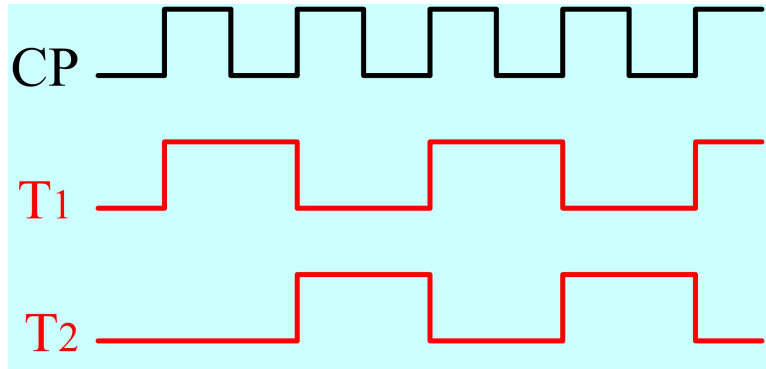

注意：控制信号是电位有效还是脉冲有效，如果是脉冲有效，必须和节拍脉冲 T_2 相“与”。

2. 定序型控制器

适用于状态数少的控制器。 n 个控制状态需 n 个触发器
每一个控制状态分配给一个触发器。

- 1) 给ASM图的状态框分配触发器:
- 2) 由 ASM 图得控制信号表达式:
- 3) 控制器的MDS表 :
- 4) 触发器的次态方程、激励函数:

特点: 控制命令译码电路简单

1) 分配触发器:

2) 控制信号: $C_1 = Q_1^n$

3) MDS表: $C_2 = Q_1^n \overline{X}$

现态	次态 n+1	转移条件
Q1	Q2	\overline{X}
Q1	Q3	X
Q2	Q1	
Q3	Q1	


4) 次态方程:

$$Q_1^{n+1} = Q_2^n + Q_3^n$$

5) 电路实现:



$$Q_2^{n+1} = Q_1^n \overline{X}$$

$$Q_3^{n+1} = Q_1^n X$$

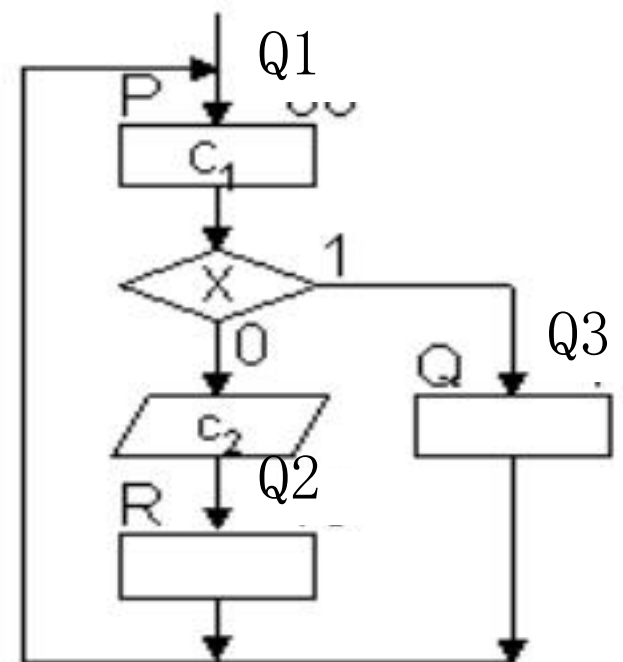

教材第三章最
后一节

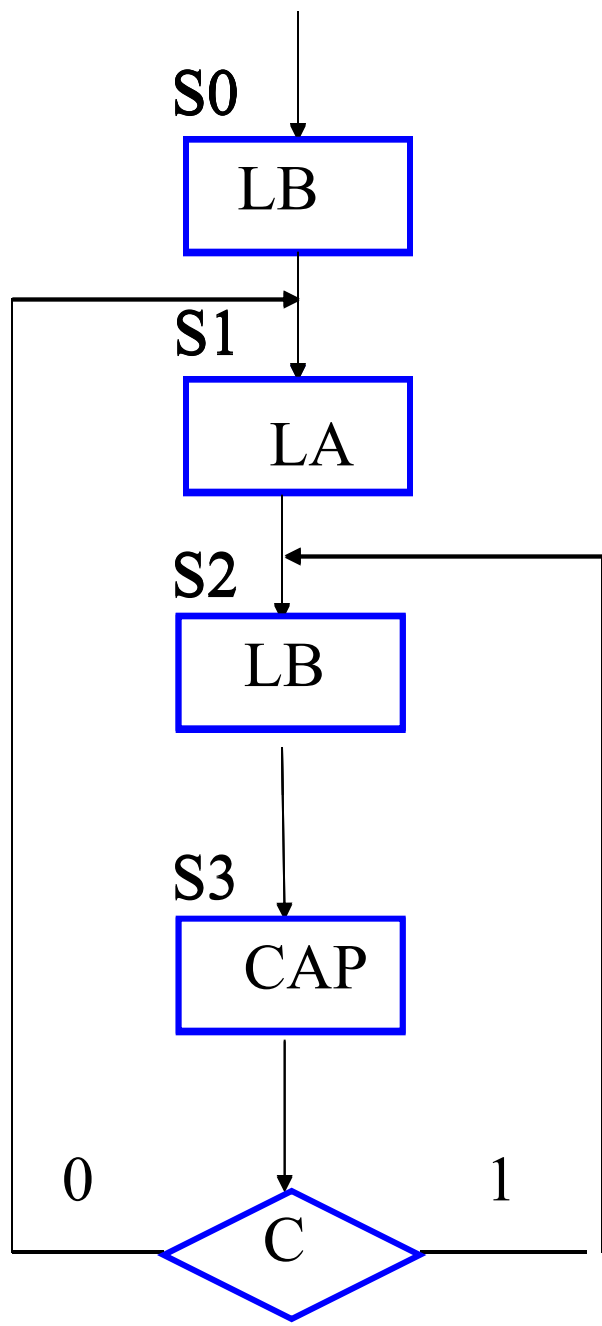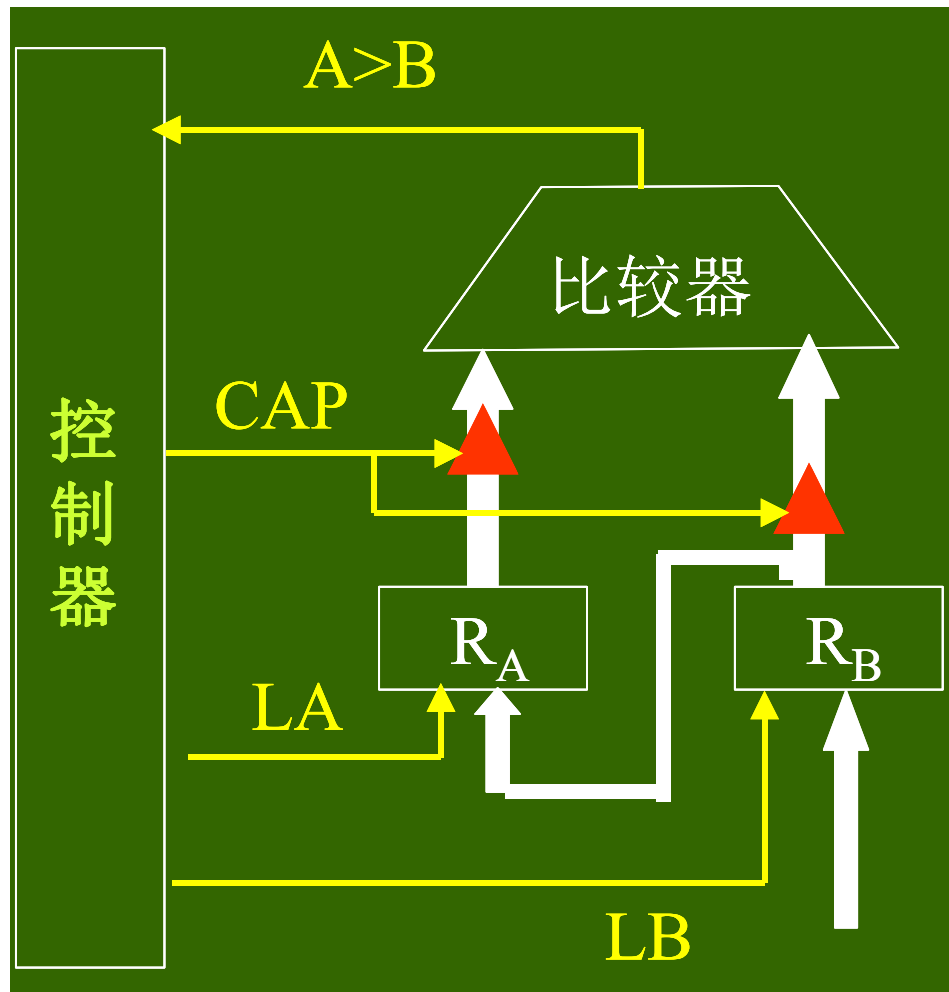例：将四位二进制数X，Y分别存入寄存器A和B中，然后比较两数大小，使大数存入寄存器A，设计定序型控制器。



- 分配触发器: $S0=Q0\dots\dots, S3=Q3$


- 控制信号: $LB = (Q_0^n + Q_2^n)T_2$

$$LA = Q_1^n T_2$$

$$CAP = Q_3^n$$

- MDS表:

现态	次态	转移条件
Q0	Q1	
Q1	Q2	
Q2	Q3	
Q3	Q1	\overline{C}
	Q2	C

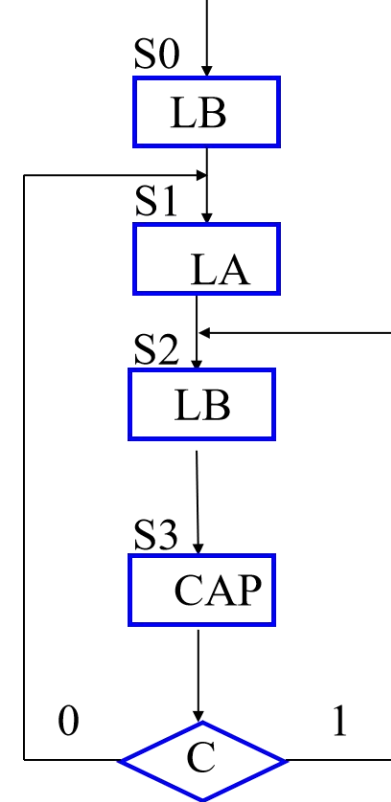

- 次态方程:

$$Q_1^{n+1} = Q_0^n + Q_3^n \overline{C}$$


$$Q_2^{n+1} = Q_1^n + Q_3^n C$$

$$Q_3^{n+1} = Q_2^n$$

$$Q_0^{n+1} = 0$$

现态	次态	转移条件
Q0	Q1	
Q1	Q2	
Q2	Q3	
Q3	Q1	\overline{C}
	Q2	C

- 电路实现:

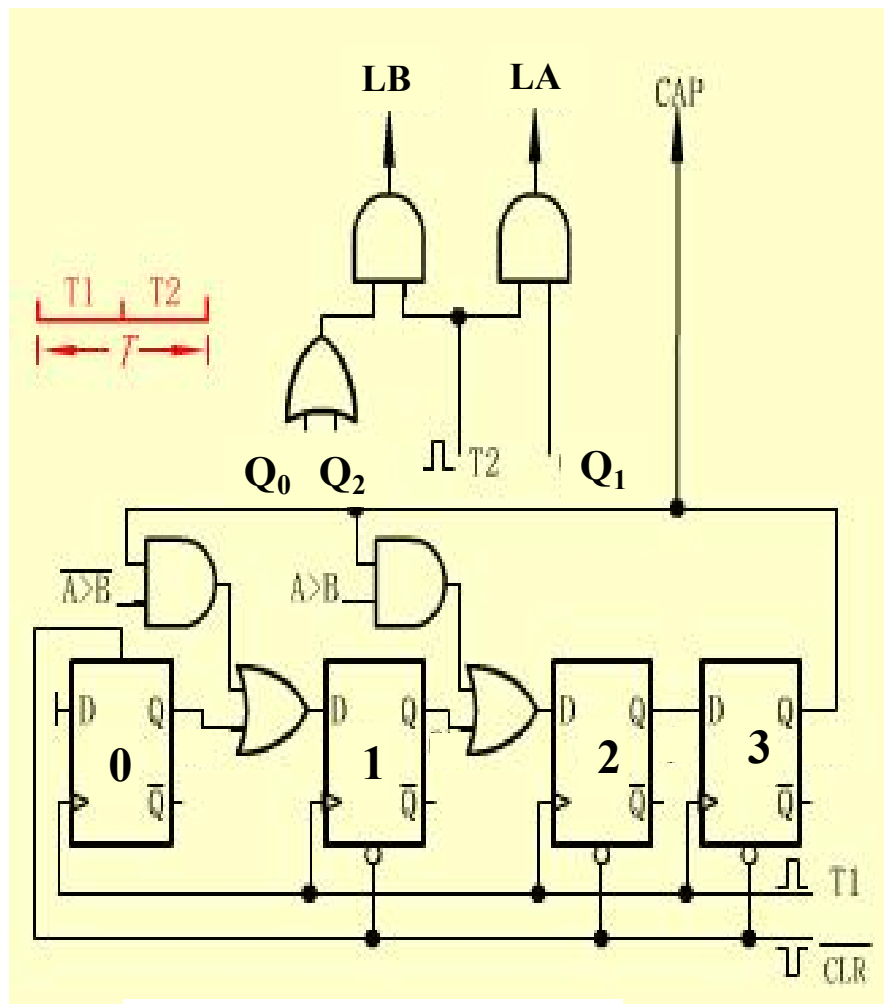


$$Q_1^{n+1} = Q_0^n + Q_3^n \overline{C}$$

$$Q_2^{n+1} = Q_1^n + Q_3^n C$$

$$Q_3^{n+1} = Q_2^n$$

$$Q_0^{n+1} = 0$$

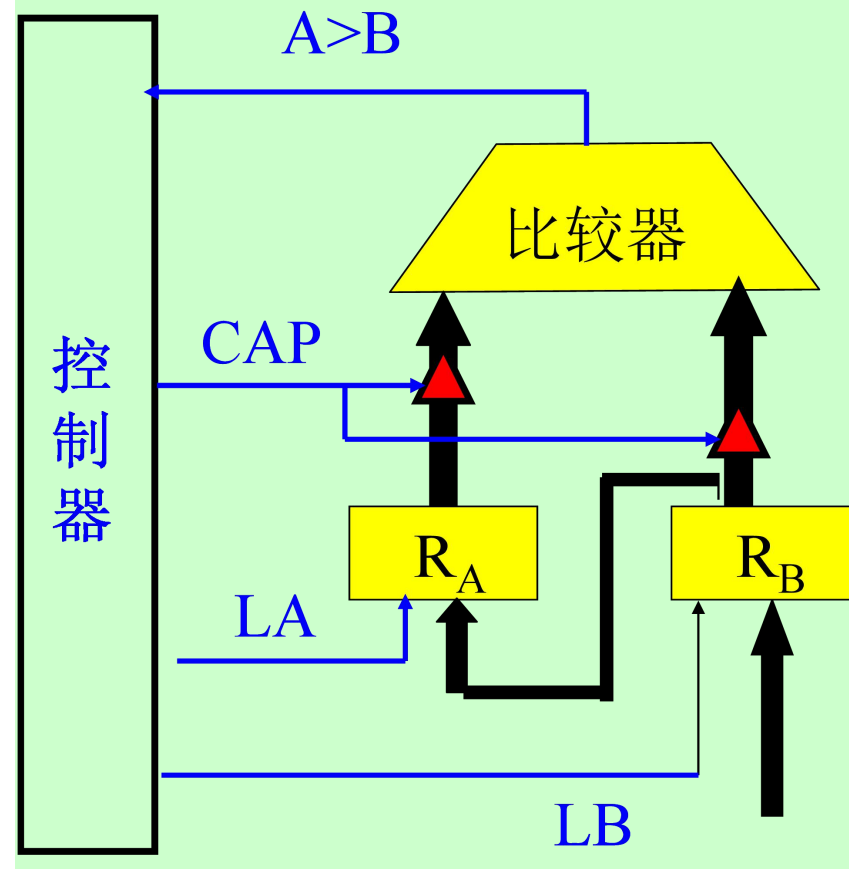

$$LB = (Q_0^n + Q_2^n)T_2$$

$$LA = Q_1^n T_2$$

$$CAP = Q_3^n$$

3. 多路选择器 (MUX) 型控制器

适应于状态数较多，N 个触发器可构成 2^n 个控制状态。n 个触发器需 n 个数据选择器

1) 给ASM图的状态框编码:

2) 由 ASM 图得控制信号表达式:

3) 控制器的状态转移表:

4) 数据选择器的数据端:

$$D_1 = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} X + Q_2^n \overline{Q_1^n}$$

数据选择器: 输出 F (n) \rightarrow D触发器 D (n) ;

地址输入 (共用) \leftarrow D触发器(Q)

确定: 数据端 \leftarrow 转移条件

1) 给ASM图的状态框编码:

2) 由 ASM 图得控制信号表达式:


$$C_1 = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n}$$

$$C_2 = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} \overline{X}$$

3) 控制器的状态真值表:

Q_1^n Q_0^n	Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}	转移条件
0 0	1 0	\overline{X}
	1 1	X
1 0	0 0	
1 1	0 0	
0 1	0 0	

4) 数据选择器的数据端:

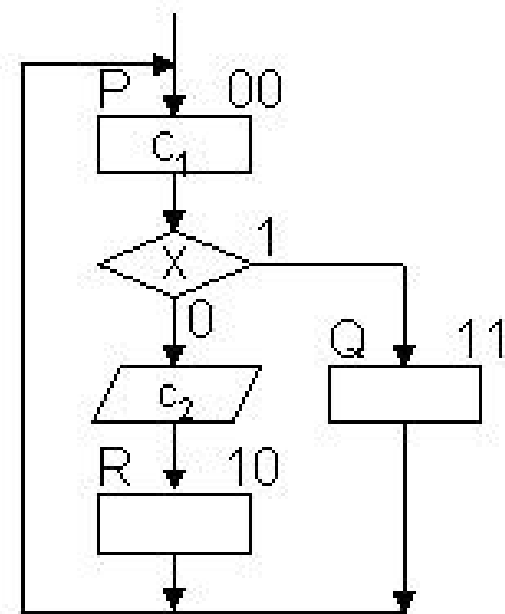

$$D_1 = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} (X + \overline{X}) = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n}$$

$$D_0 = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} X$$

2 个四选一的选择器

$A_1A_0 = Q_1^n Q_0^n$

MUX1 — — D1

MUX0 — — D0

$MUX1 (d0) = \overline{X} + X = 1 ;$

$MUX1 (d1) = 0 ;$

$MUX1 (d2) = 0 ;$

$MUX1 (d3) = 0 ;$

Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	转移条件
0	0	1	0	\overline{X}
		1	1	X
0	1	0	0	
1	0	0	0	
1	1	0	0	

$MUX0 (d0) = X$

$MUX0 (d1) = 0$

$MUX0 (d2) = 0$

$MUX0 (d3) = 0$

$D_1 = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} (X + \overline{X}) = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n}$


$D_0 = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} X$

MUX1 (0) =1 ; MUX0 (0) =X

MUX1 (1) =0 ; MUX0 (1) =0

MUX1 (2) =0 ; NUX0 (2) =0

MUX1 (3) =0 ; MUX0 (3) =0

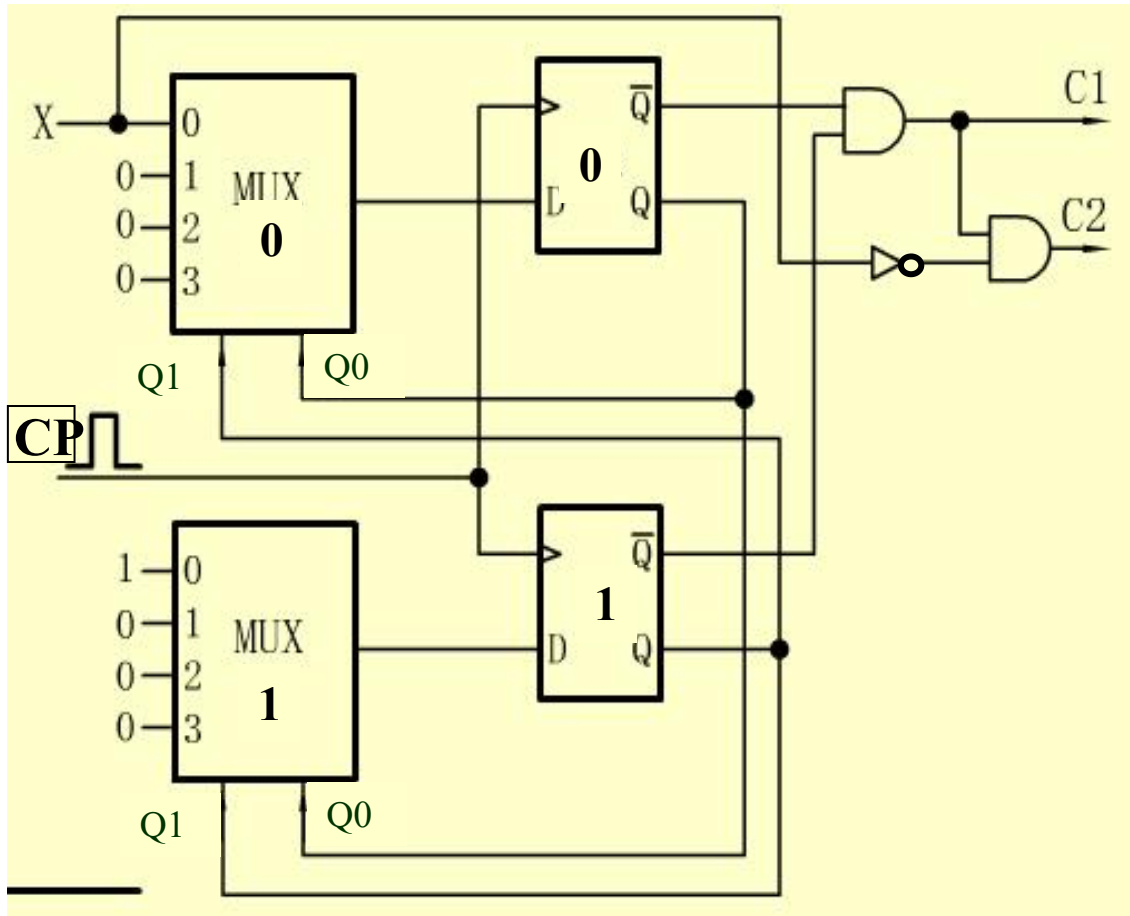

$$C_1 = \overline{Q_1}^n \overline{Q_0}^n$$

$$C_2 = \overline{Q_1}^n \overline{Q_0}^n \overline{X}$$

$$D_1 = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} (X + \overline{X}) = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n}$$

$$D_0 = \overline{Q_1}^n \overline{Q_0}^n X$$

1) 给ASM图的状态框编码 (Q_1Q_0):

2) 由ASM 图得控制信号表达式:


$$LB = (\overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} + Q_1^n \overline{Q_0^n}) T_2$$

$$LA = \overline{Q_1^n} Q_0^n T_2$$

$$CAP = Q_1^n Q_0^n$$

3) 控制器的状态真值表:

Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	转移条件
0	0	0	1	
0	1	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	1	\overline{C}
		1	0	C

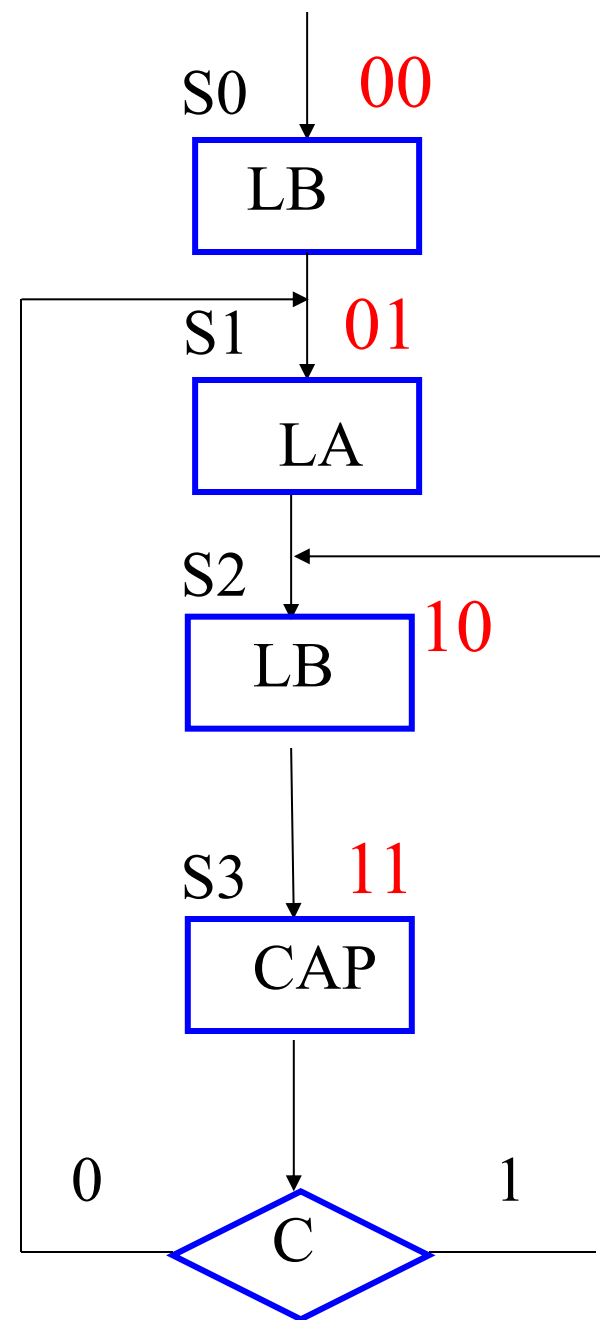

4) 数据选择器的数据端:

2 个四选一的选择器

$A_1A_0 = Q_1^n \ Q_0^n$

Mux1 (d0) = 0 ;

Mux1 (d1) = 1 ;

Mux1 (d2) = 1 ;

Mux1 (d3) = C ;

Mux0 (d0) = 1

Mux0 (d1) = 0

Mux0 (d2) = 1

Mux0 (d3) = C

Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	转移条件
0	0	0	1	
0	1	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	1	\overline{C}
		1	0	C

—

祝同学们学业有成！